

Lecture 03 -

AC-DC 컨버터 (I)

-다이오드 정류기-

Prof. Byoung-Kuk Lee, Ph.D.

Energy Mechatronics Lab.

School of Information and Communication Eng.

Sungkyunkwan University

Tel: +82-31-299-4581 Fax: +82-31-299-4612


<http://seml.skku.ac.kr> EML: bkleeskku@skku.edu



다이오드 정류회로

❖ 정류기 (Rectifier)의 기능 : AC → DC

다이오드 정류기

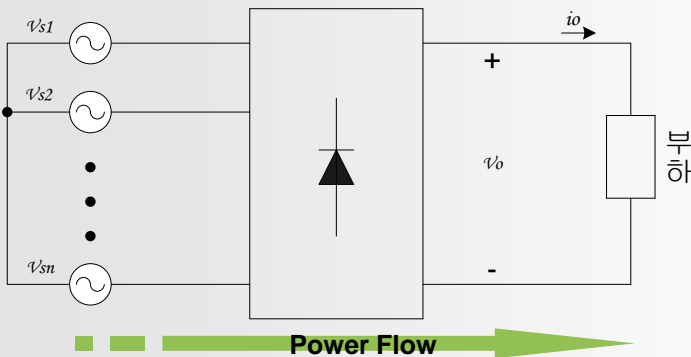

• Input

- ✓ 전압 : 정현파 (given)
- ✓ 전류 : 구형파

• Output


- ✓ 전압 : 직류+교류
- ✓ 전류 : 직류로 간주

입력전류 & 출력전압이 중요! → Fourier Series로 해석

• AC-DC Conversion

- ✓ Diode Rectifier (Diode)
- ✓ Phase Controlled Rectifier (Thyristor)
- ✓ PWM Converter (IGBT)

$$v_o = |v_s|$$

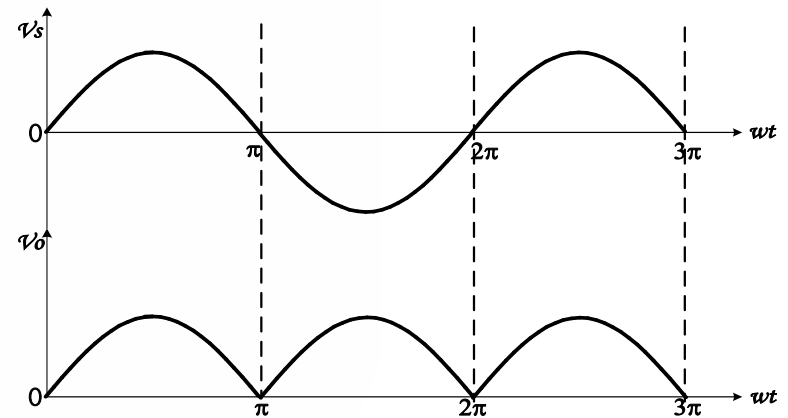


• AC-DC Diode Rectifier

- ✓ 1상한 동작 (전원 → 부하)
- ✓ 출력전압 제어 불가능
- ✓ 입력전압에 의해 출력전압 결정




단상 반파 정류회로 - R 부하 (I)

❖ Circuit & Waveform

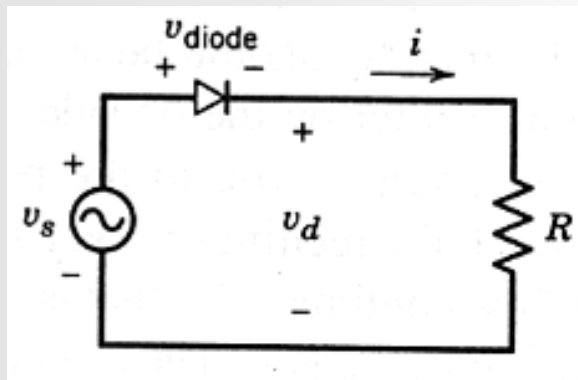

$$v_s = \sqrt{2}V \sin \omega t$$

$$KVL: v_s = v_D + v_o$$

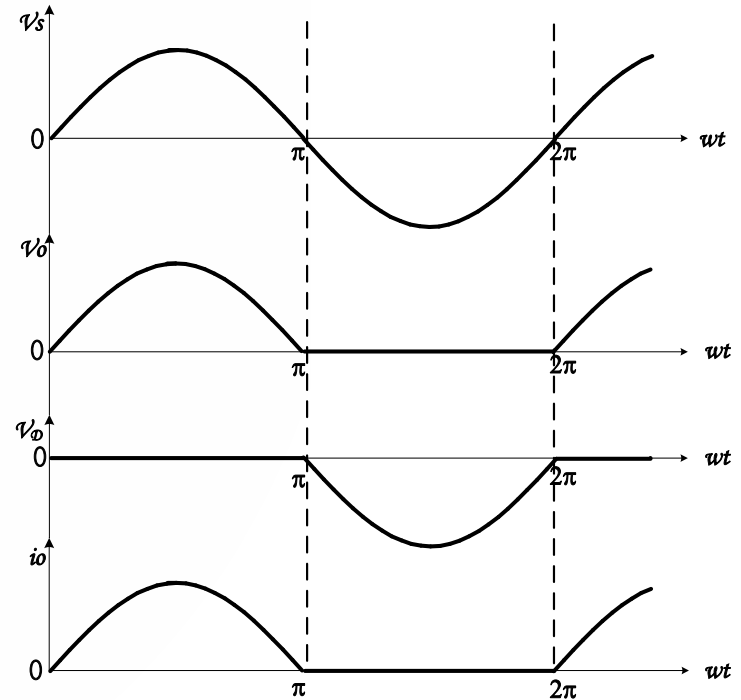

i) $0 \leq \omega t < \pi$

→ Forward bias

$$v_o = v_s = \sqrt{2}V \sin \omega t$$

$$i_o = \frac{v_o}{R} \approx \frac{v_s}{R} = \frac{V_m}{R} \sin \omega t$$


(on - drop 무시)

ii) $\pi \leq \omega t < 2\pi$

→ Reverse bias

$$v_o = 0, \quad i_o = 0$$

$$v_D = v_s$$

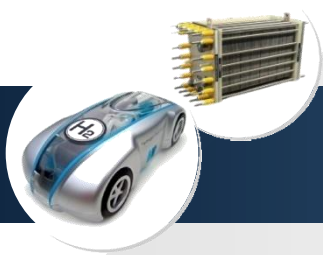

단상 반파 정류회로 - R 부하 (II)

❖ Analysis

▪ Average value

$$\begin{aligned}
 v_{o,avg} &= \frac{1}{T} \int_0^T v_o dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_m \sin \omega t \cdot d\omega t \\
 &= \frac{v_m}{\pi}
 \end{aligned}$$

$$i_{o,avg} = \frac{1}{T} \int_0^T i_o dt = \frac{v_{o,avg}}{R}$$

▪ RMS value

$$v_{o,rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v_o^2 dt} = \frac{v_m}{2}$$

$$i_{o,rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i_o^2 dt} = \frac{v_m}{2R}$$




▪ Average power

$$\begin{aligned}
 P_{avg} &= \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_o i_o \cdot d\omega t \\
 &= \frac{V_m^2}{2R} = \frac{v_{rms}^2}{R}
 \end{aligned}$$



단상 반파 정류회로 - RL 부하 (I)

❖ Circuit & Waveform

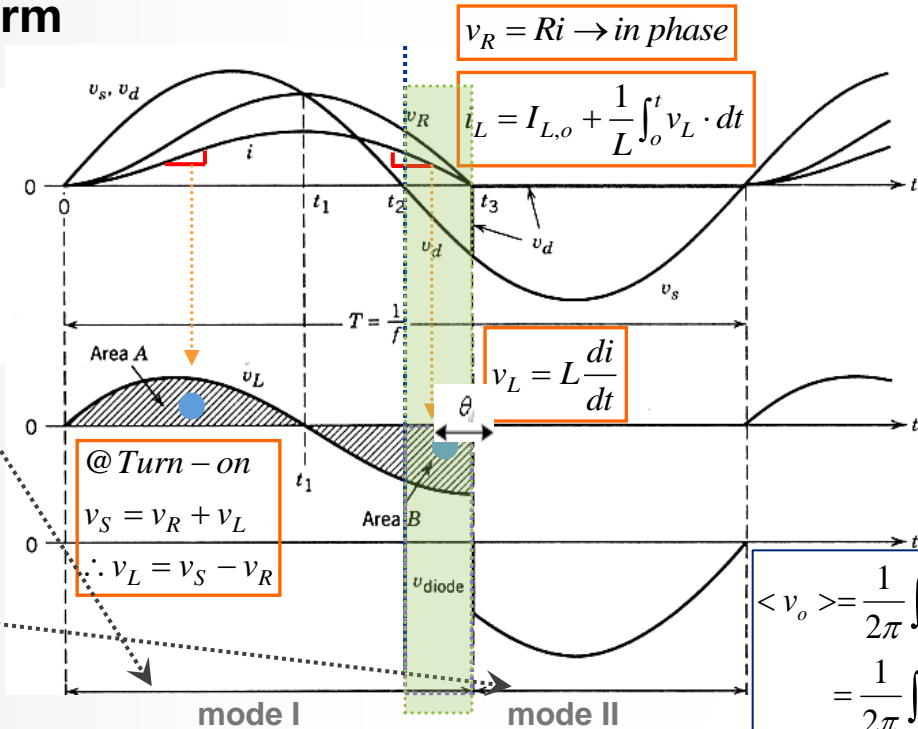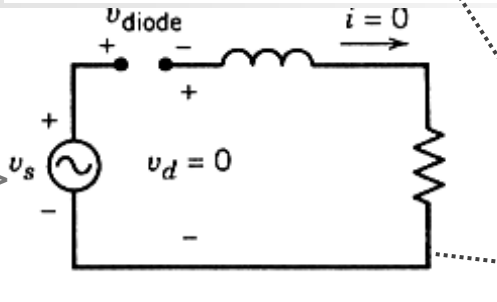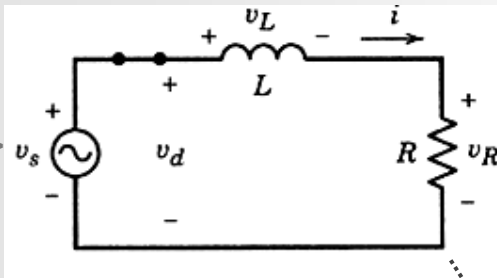


$$\begin{aligned}
 \langle v_o \rangle &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_o d(\omega t) \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\theta_2} \sqrt{2}V \sin \omega t d(\omega t) \\
 &= \frac{\sqrt{2}V}{2\pi} (1 - \cos \theta_2) \\
 &= \frac{1 - \cos \theta_2}{2} \langle v_o \rangle_R \\
 L \rightarrow \infty ; \theta_2 &\rightarrow 2\pi ; \langle v_o \rangle \rightarrow 0
 \end{aligned}$$





단상 반파 정류회로 - RL 부하 (II)

❖ Freewheeling Diode

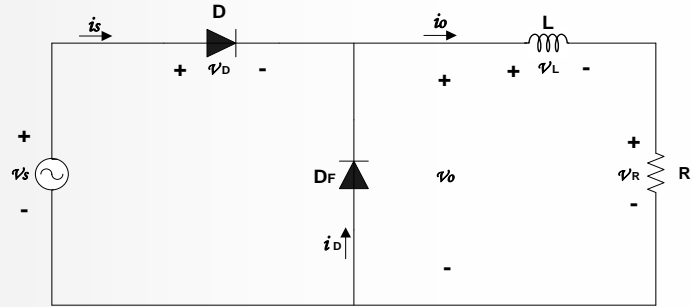

$$\langle v_o \rangle = \frac{\sqrt{2}V}{\pi}$$

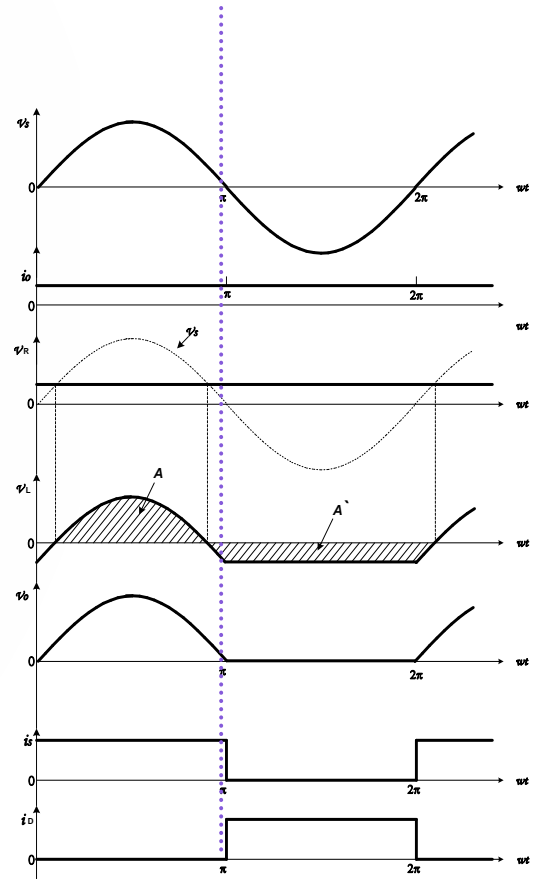
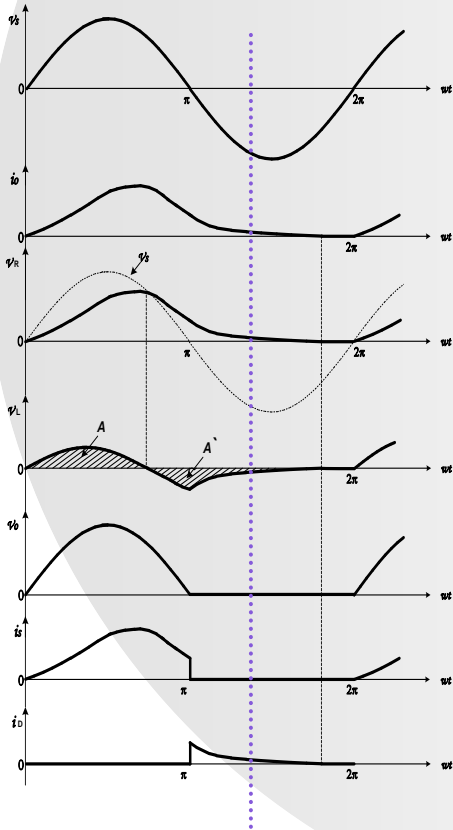
▪ i_o 의 감소시간은 R-L 회로의 시정수 $\tau(=L/R)$ 에 따라 결정





단상 반파 정류회로 - Motor 부하

❖ Design of Diode Rectifier

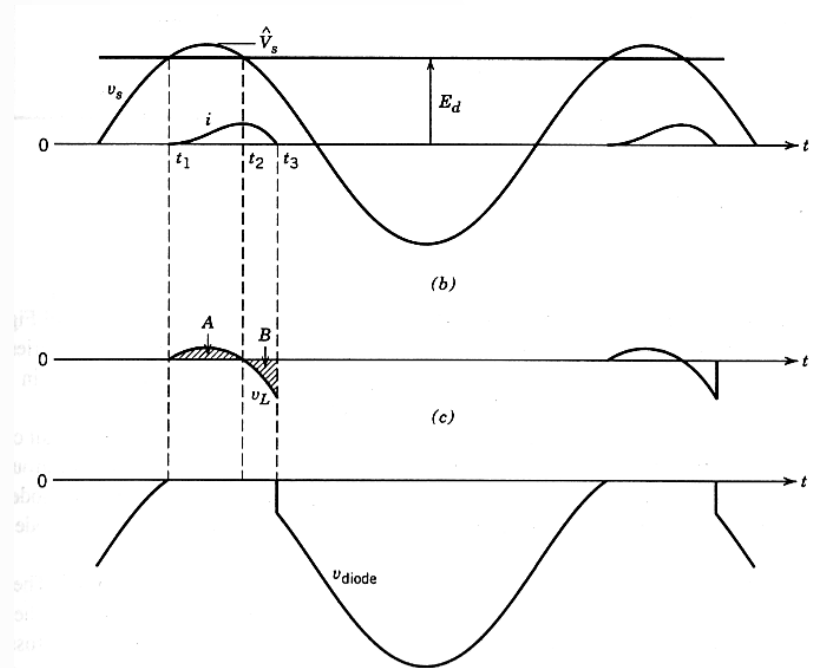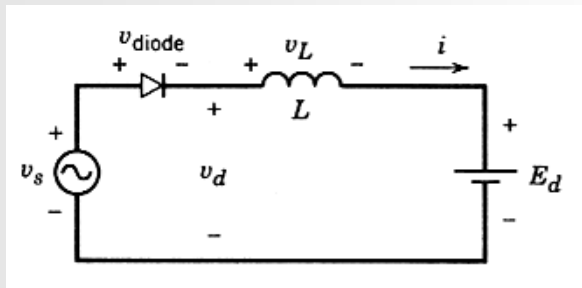


- 입력전압이 부하 기전력 초과 시부터 전류 흐르기 시작하여 입력전압보다 낮아지기 전까지 전류 계속 흐름 (L의 저장 에너지 방출이 끝날 때 까지)
- L이 없다면 입력전압이 Cap 전압보다 큰 경우만 전류 발생 → 비선형 전류 (가전기기)



단상 전파 정류회로 (I)

❖ Single-Phase Diode Rectifier Bridge

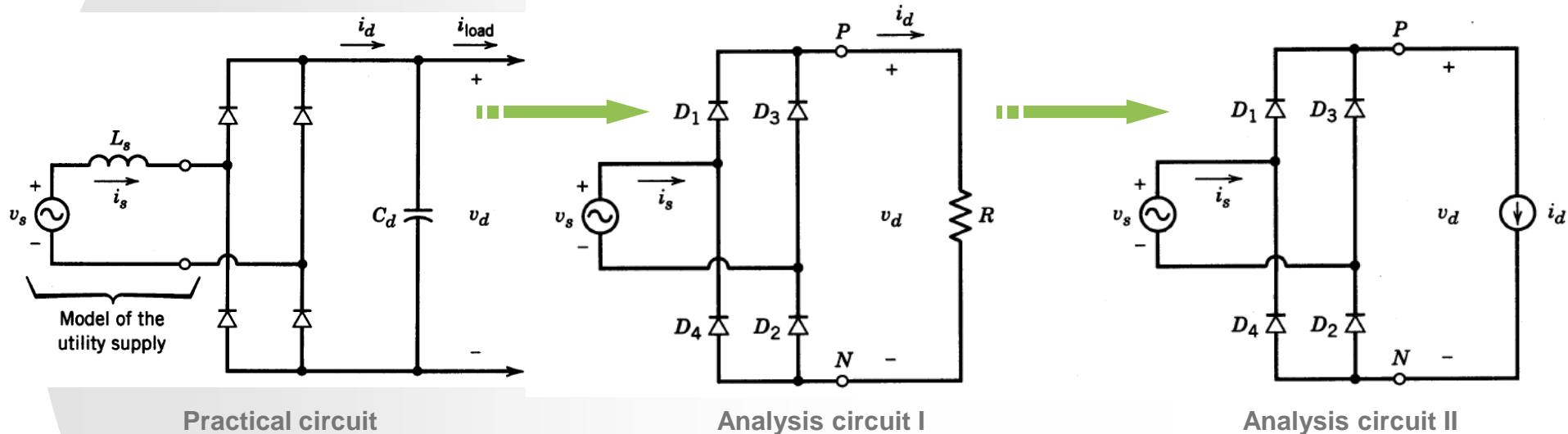



- 실제 다이오드 정류기의 등가회로는 계통 전원의 리액턴스 성분과 필터링 및 에너지 저장을 위한 DC Link Capacitor로 구성됨
- 해석을 위해 전원의 리액턴스와 출력 커패시터는 무시
- 부하는 전류원으로 가정 (ripple-free dc current → very big inductive load)




단상 전파 정류회로 (II)

❖ Waveforms with a purely resistive load

▪ Circuit

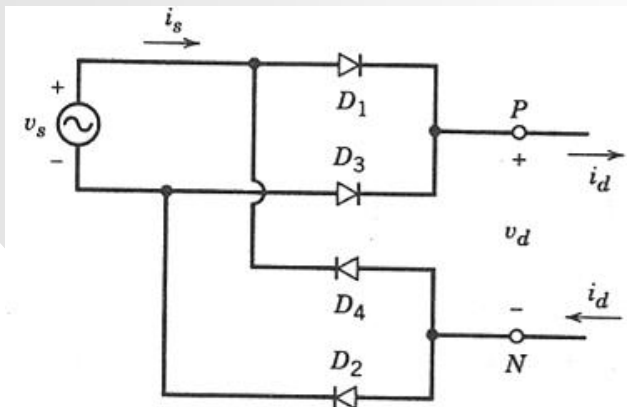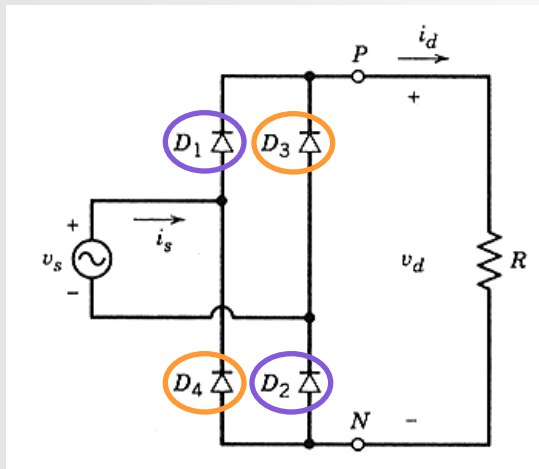

▪ Waveform

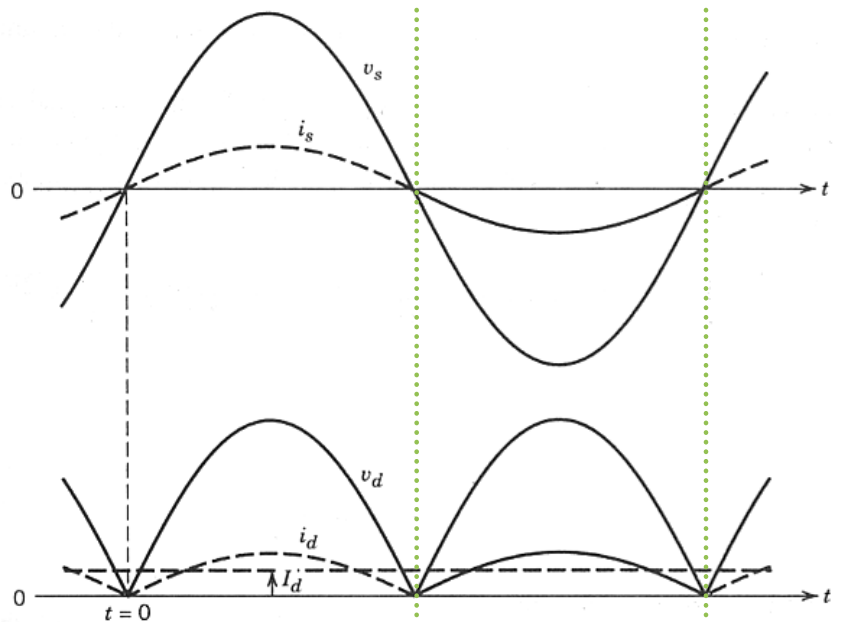

▪ D1-D2 ON during positive V_s

▪ D3-D4 ON during negative V_s



단상 전파 정류회로 (III)

❖ Waveforms with a purely resistive load


▪ Analysis

< Output Voltage >

$$\begin{aligned}
 v_{o,avg} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_m \sin \omega t \cdot d\omega t \\
 &= \frac{2}{\pi} V_m \\
 &= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} v_{rms} \\
 &\approx 0.9 v_{rms}
 \end{aligned}$$

< Output Current >


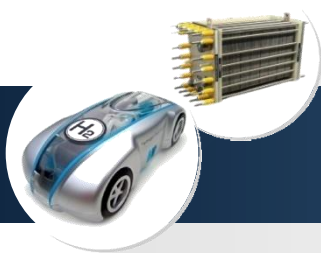
$$\begin{aligned}
 0 \leq \omega t \leq \pi : i_o &= \frac{v_o}{R} = \frac{v_s}{R} = \frac{V_m \sin \omega t}{R} \\
 \pi \leq \omega t \leq 2\pi : i_o &= \frac{v_o}{R} = \frac{-v_s}{R} = \frac{-V_m \sin \omega t}{R}
 \end{aligned}$$




단상 전파 정류회로 (IV)

❖ Waveforms with a purely dc current at output

▪ Circuit

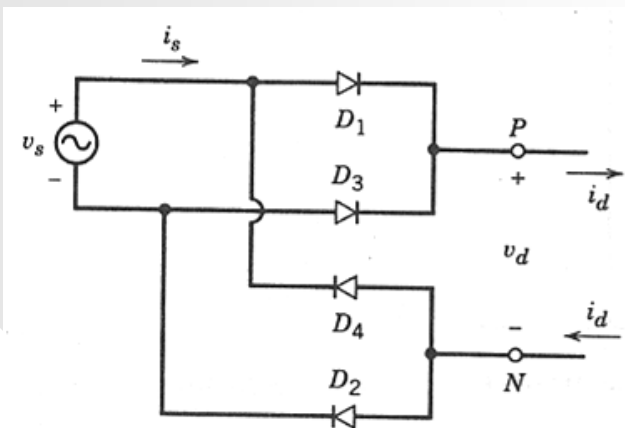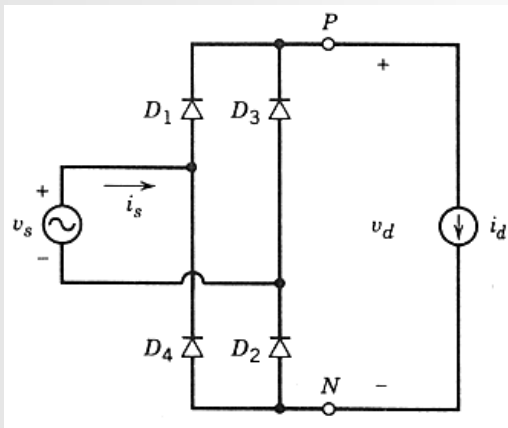

▪ Waveform

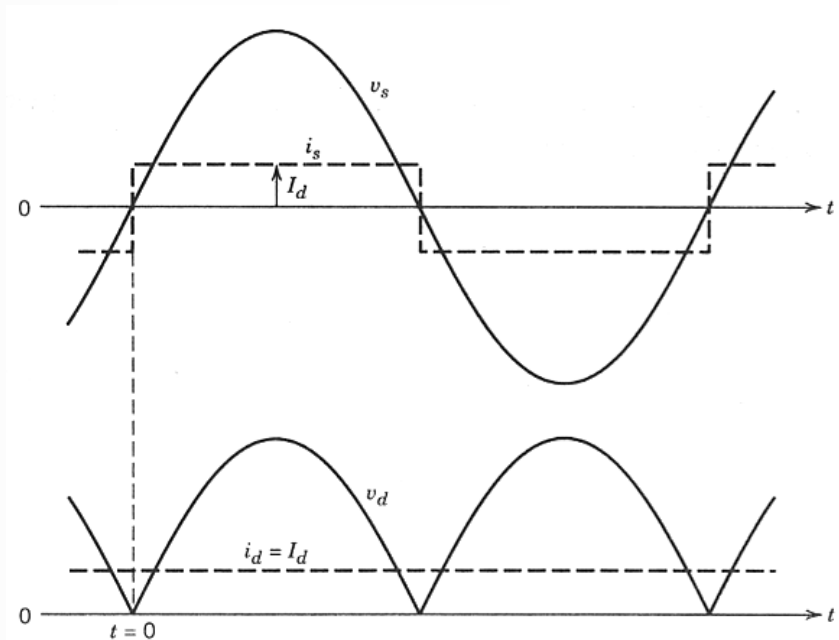


▪ 두 경우 모두 DC 출력전압의 파형은 동일



단상 전파 정류회로 (V)

❖ Waveforms with a purely dc current at output

▪ Analysis

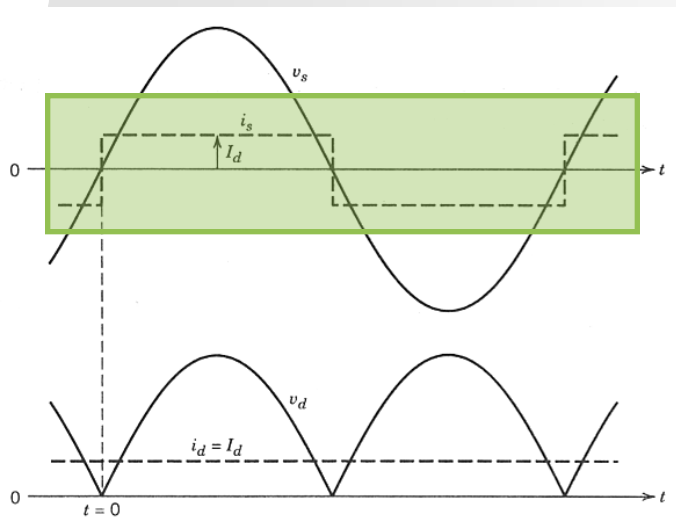

< Input Voltage & Current >

$$v_s = V_m \sin \omega t$$

$$i_s = \frac{1}{2} a_o + \sum a_n \cos n\omega t + \sum b_n \sin n\omega t$$

where, input current is odd function

$$\rightarrow a_o = 0, a_n = 0$$

$$\therefore i_s = \sum b_n \sin n\omega t$$


$$\text{where, } b_n = \frac{2}{T} \int_0^T i_s \sin n\omega t \cdot d\omega t$$

$$\therefore i_s = \sum_{\text{odd } n} \frac{4}{\pi} I_d \frac{1}{n} \sin n\omega t$$

$$= \frac{4I_d}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \dots + \frac{1}{n} \sin n\omega t \right)$$




단상 전파 정류회로 (VI)

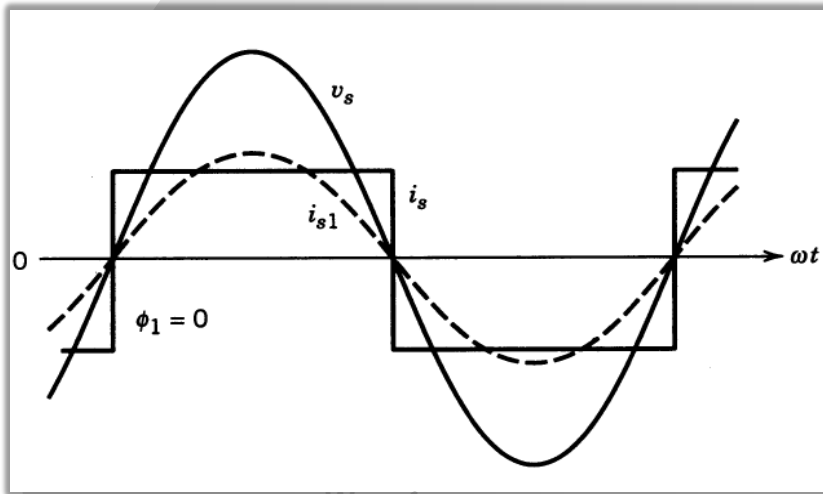

Waveforms

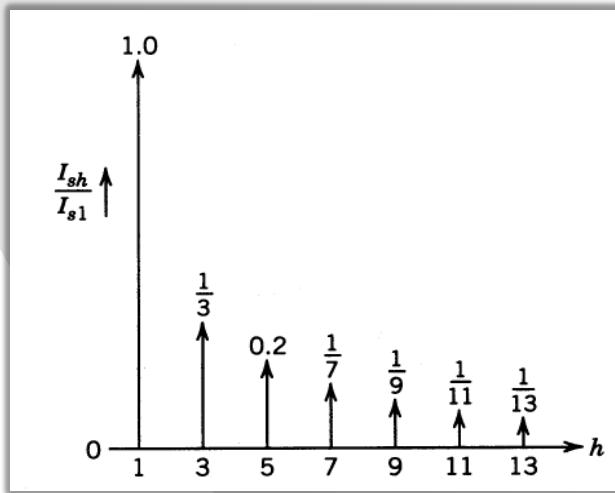- 이상적으로 출력 전류가 완전한 DC일 경우, 입력 전류는 구형파로 나타남



Harmonics spectrum


- 입력전류에 대해 푸리에 급수 전개하여 고조파 분석하면 홀수배수 고조파 나타남

▪ Power (seen at the source)

$$P_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) \cdot i(t) dt$$

$$= V_m \frac{2}{\pi} I_d \approx V_m \left(\frac{I_{s1}}{2} \right)$$
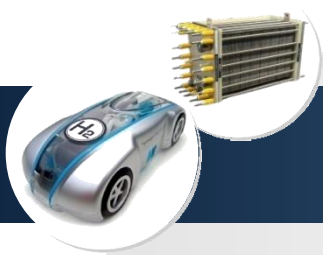
$$\therefore \hat{I}_{s1} = \frac{4I_d}{\pi}$$



단상 전파 정류회로 (VII)

❖ Waveforms with a purely dc current at output

▪ Analysis

< Output Voltage & Current >

$$i_{dc} = I_d \text{ (constant)}$$

$$v_{dc(\omega t)} = \frac{1}{2} a_o + \sum a_n \cos n\omega t + \sum b_n \sin n\omega t$$


where, output voltage is even function

$$\rightarrow b_n = 0$$

$$\therefore v_{dc(\omega t)} = \frac{1}{2} a_o + \sum a_n \cos n\omega t$$


$$\text{where, } a_n = \frac{2}{T} \int_0^T V_m \sin \omega t \cdot d\omega t = -\frac{4}{\pi} \frac{1}{n^2 - 1} V_m$$
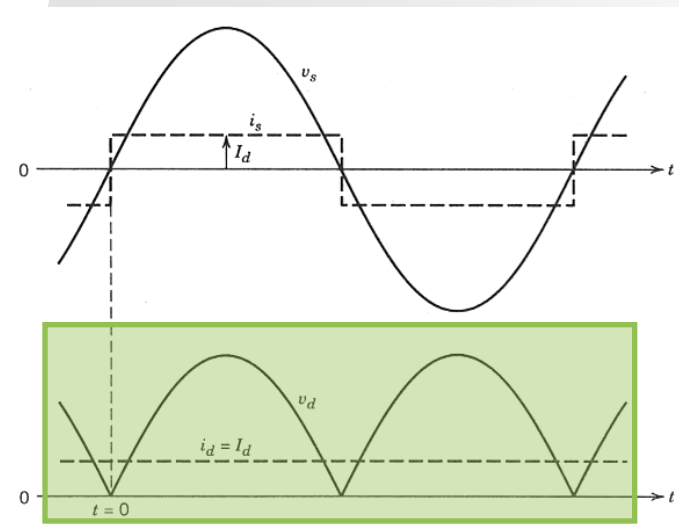
$$\therefore v_{dc(\omega t)} = \frac{2V_m}{\pi} - \frac{4V_m}{\pi} \left(\frac{1}{3} \cos 2\omega t + \frac{1}{15} \cos 4\omega t + \dots + \frac{1}{n^2 - 1} \cos n\omega t \right)$$






단상 전파 정류회로 (VIII)

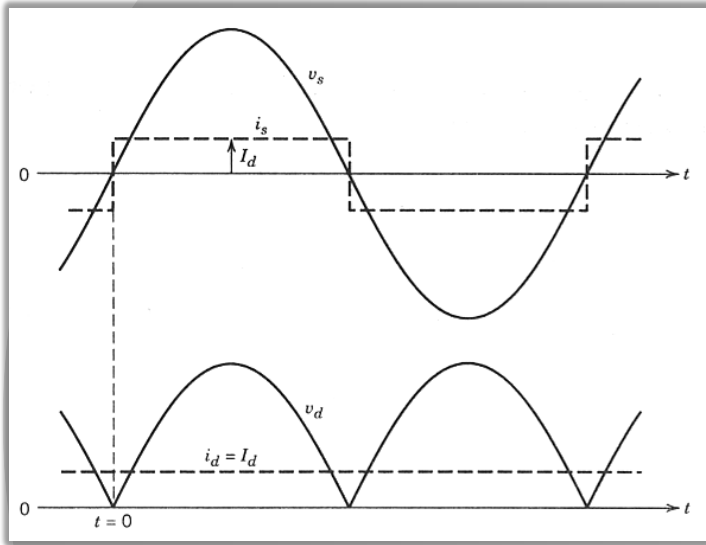

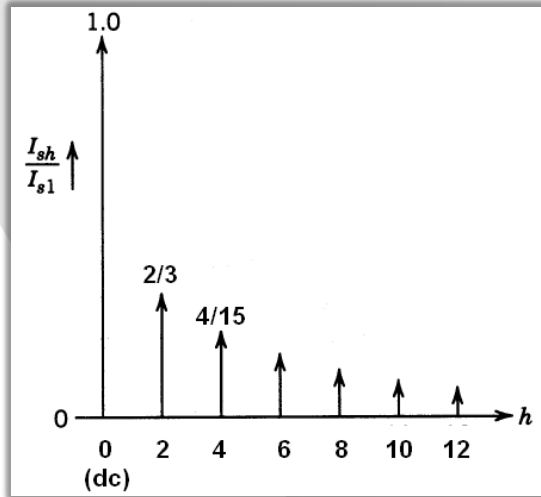- 출력전류는 완전한 DC로 가정, 출력전압은 저항부하와 동일하게 sine-wave에 절대값을 취한 형태로 나타남



- 출력전압에 대해 푸리에 급수 전개하여 고조파 분석하면 짝수배수 고조파 나타남

Power (seen at the load)




$$P_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T (V_m \sin \omega t) I_d \cdot dt$$

$$= V_{avg} \cdot I_d$$



단상 전파 정류회로 (IX)

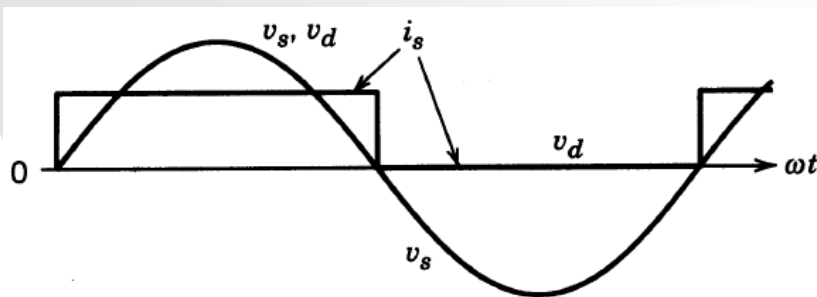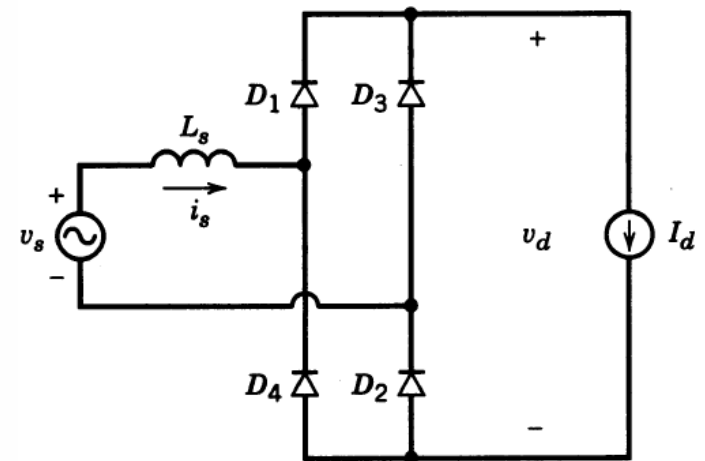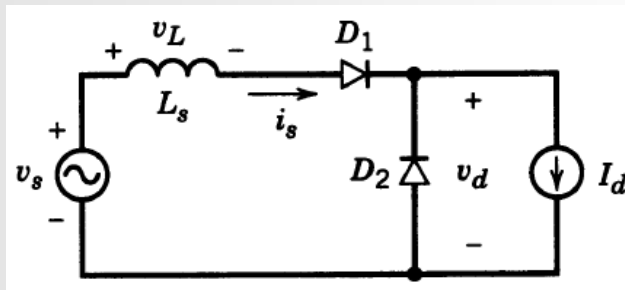❖ Diode Rectifier Bridge Analysis with AC side Inductance & Understanding Current Commutation




▪ 전원 인덕턴스 $L_s=0$ 으로 가정

- 출력전류는 완전한 DC로 가정
- 전원 인덕턴스 L_s 가 존재할 경우 각 부 파형 고찰
- Commutation




단상 전파 정류회로 (X)

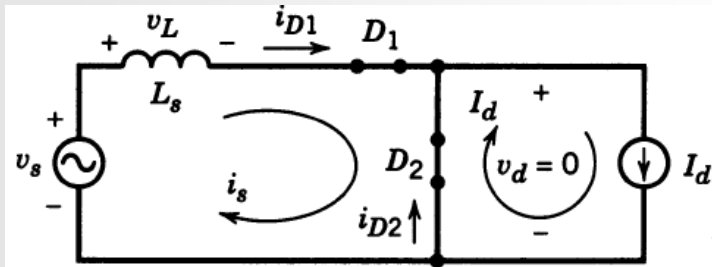
❖ Understanding Current Commutation (cont.)



▪ 전류 Commutation 중인 등가회로

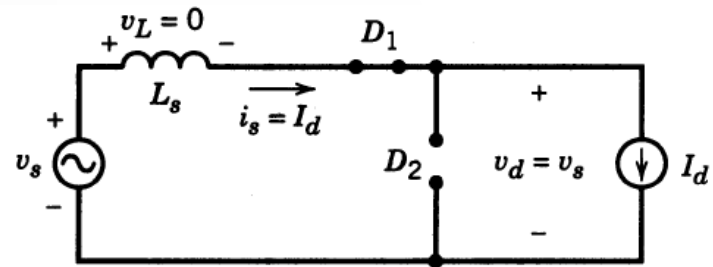



▪ Commutation 후 등가회로

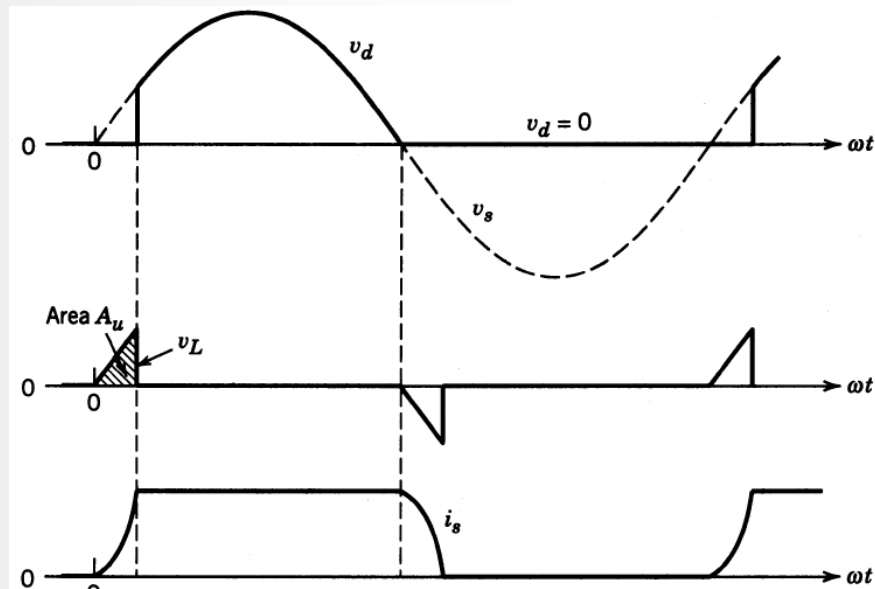



단상 전파 정류회로 (XI)

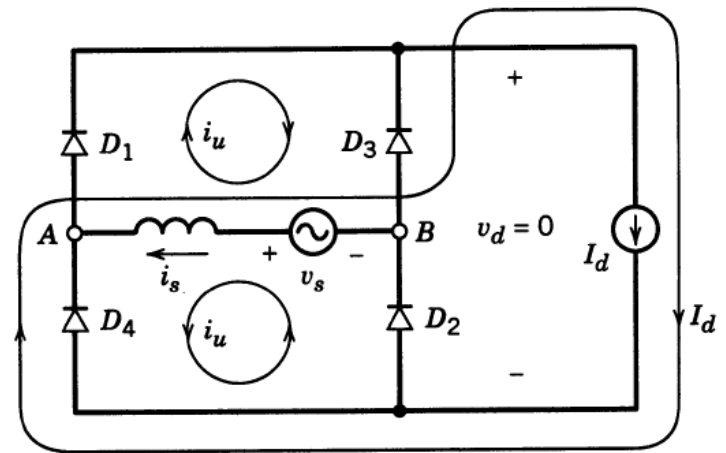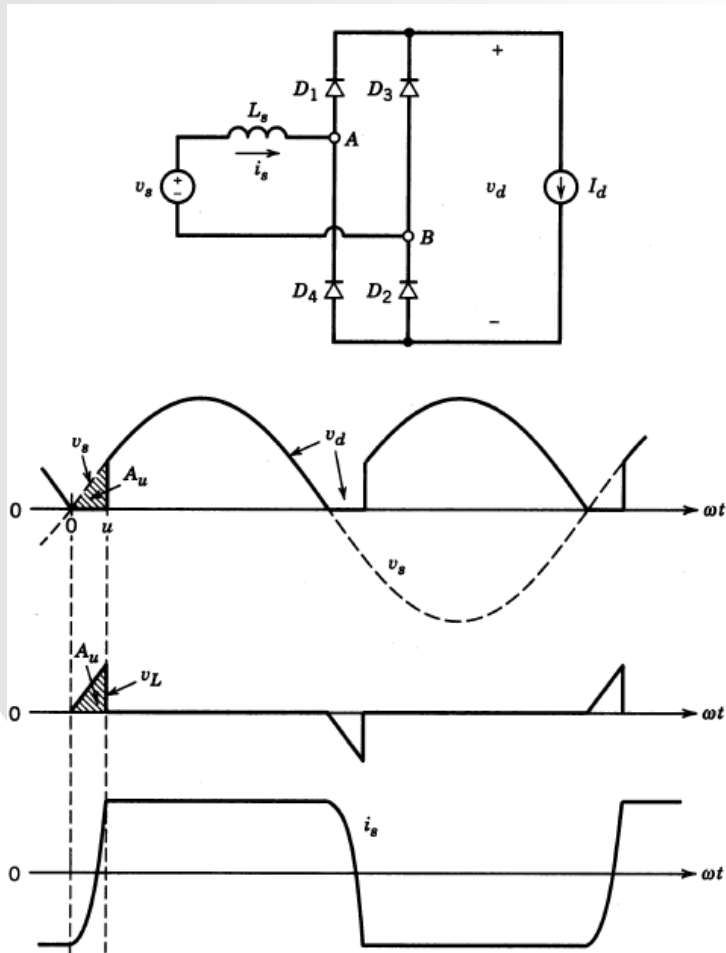❖ Current Commutation in Full-Bridge Rectifier





- 단상 전파 정류기에서의 전류 커뮤테이션



단상 전파 정류회로 (XII)

❖ Rectifier with a dc-side voltage


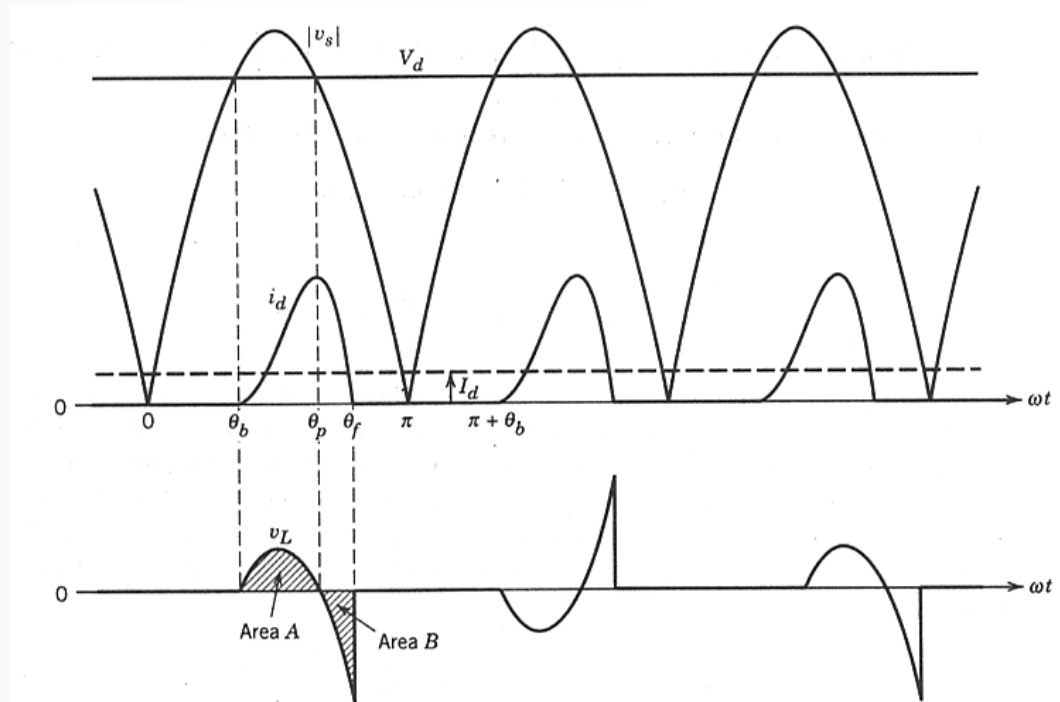
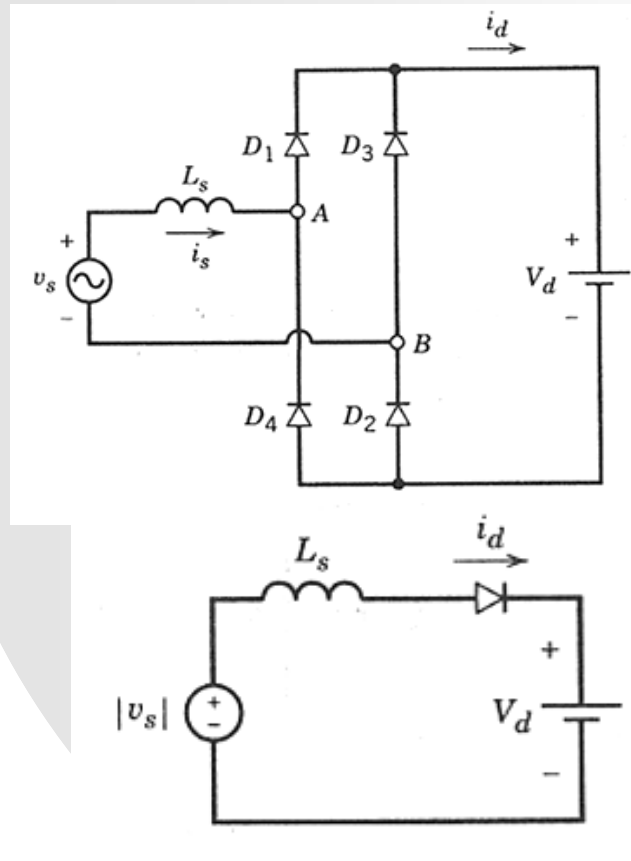


- 전류는 V_s 가 V_d 보다 커질때 부터 흐르기 시작
- 전원에 L_s 가 존재할 때와 같은 패턴의 전류 흐름



단상 전파 정류회로 (XIII)

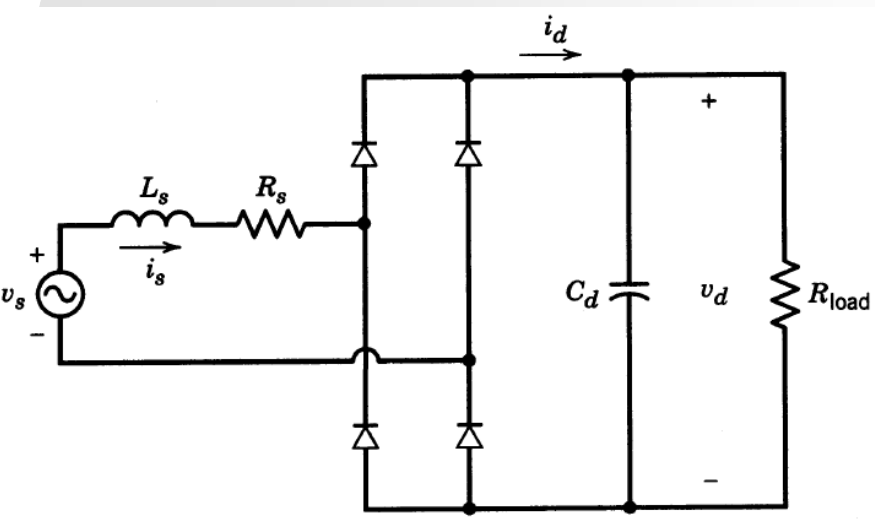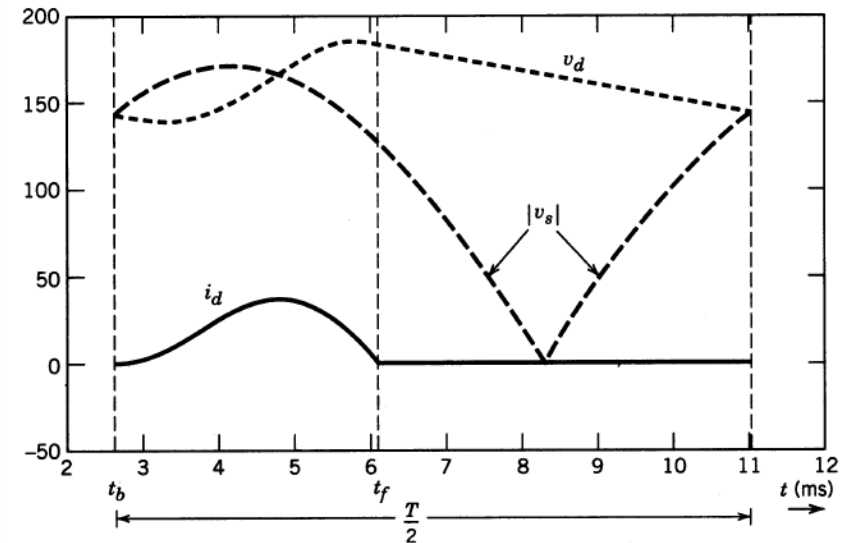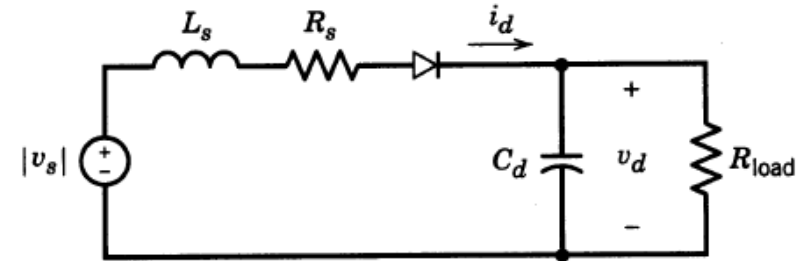
❖ Diode Rectifier with a Capacitor Filter – Practical Circuit







단상 전파 정류회로 (XIV)

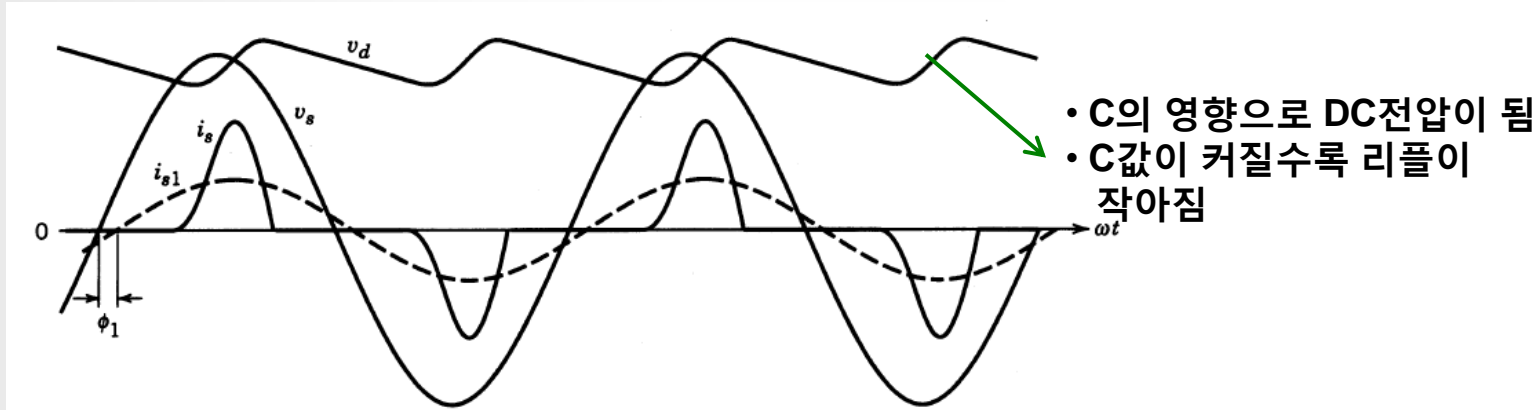❖ Diode Rectifier with a Capacitor Filter – Waveforms



● Nonlinear Current

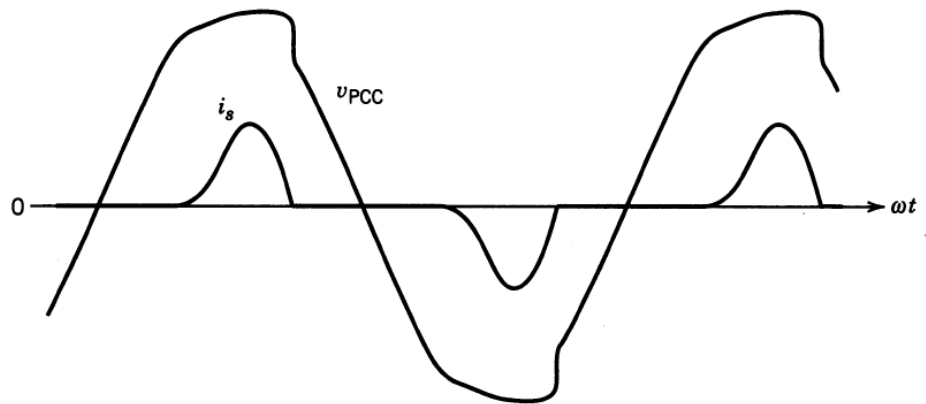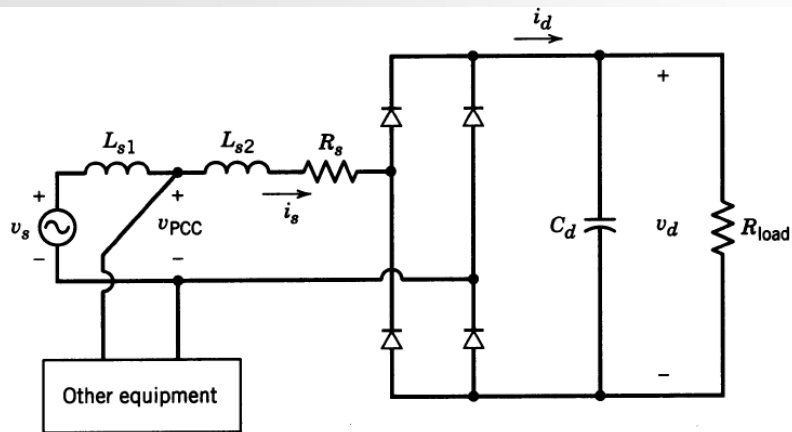

● Line Voltage Distortion




3상 다이오드 정류회로

❖ 3-phase system

$$v_a = V_m \sin \omega t$$

$$v_b = V_m \sin(\omega t + 120^\circ)$$

$$v_c = V_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

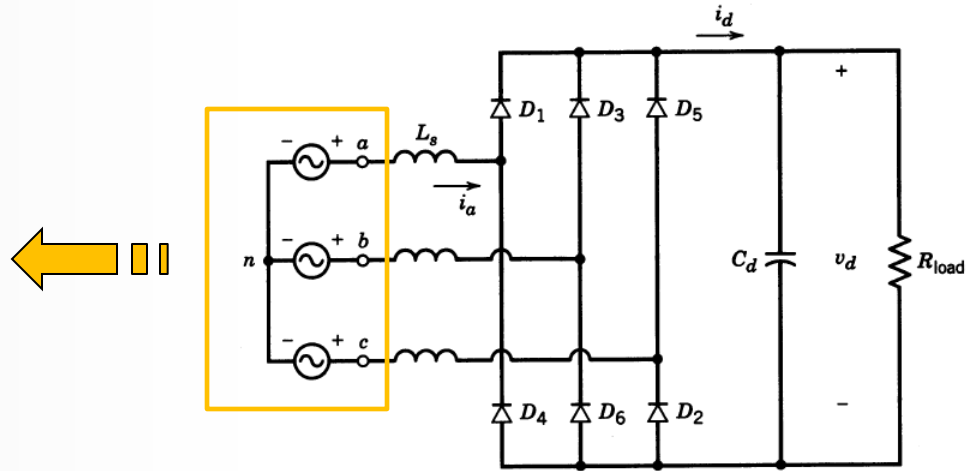

❖ Relation between phase and line-to-line voltage at 3ph system



$$v_{ab} = \sqrt{3}v_{an} \angle 30^\circ$$

$$v_{bc} = \sqrt{3}v_{bn} \angle 30^\circ$$

$$v_{ca} = \sqrt{3}v_{cn} \angle 30^\circ$$



3상 반파 다이오드 정류기 (I)

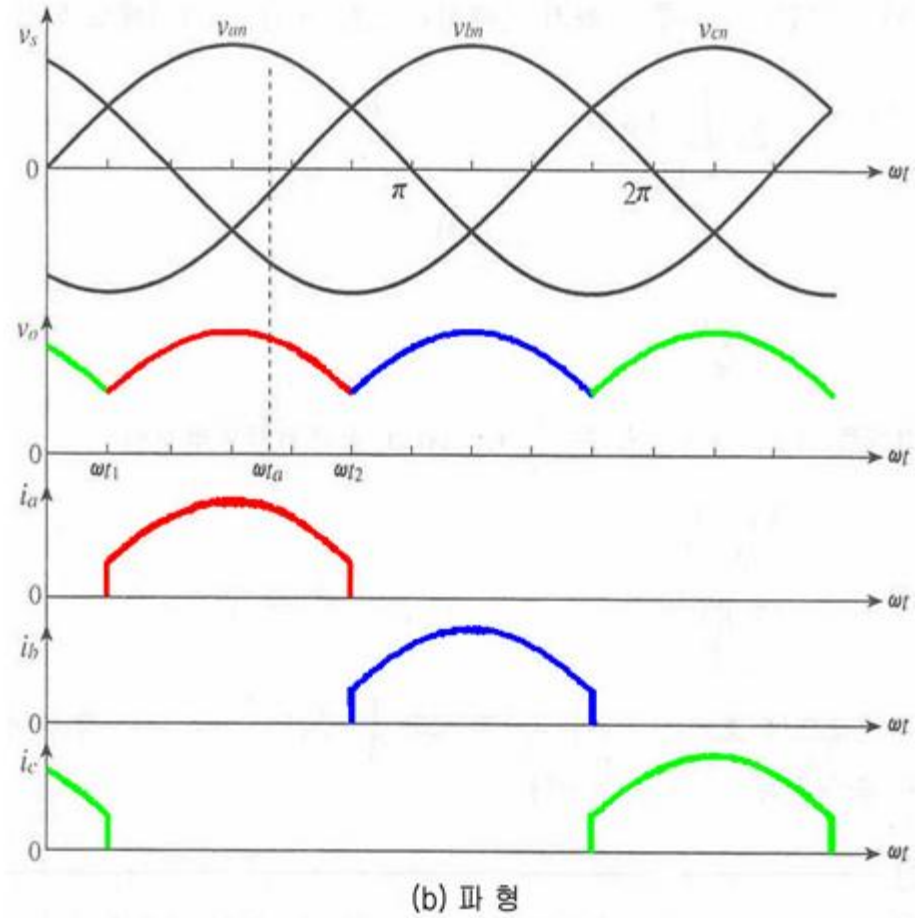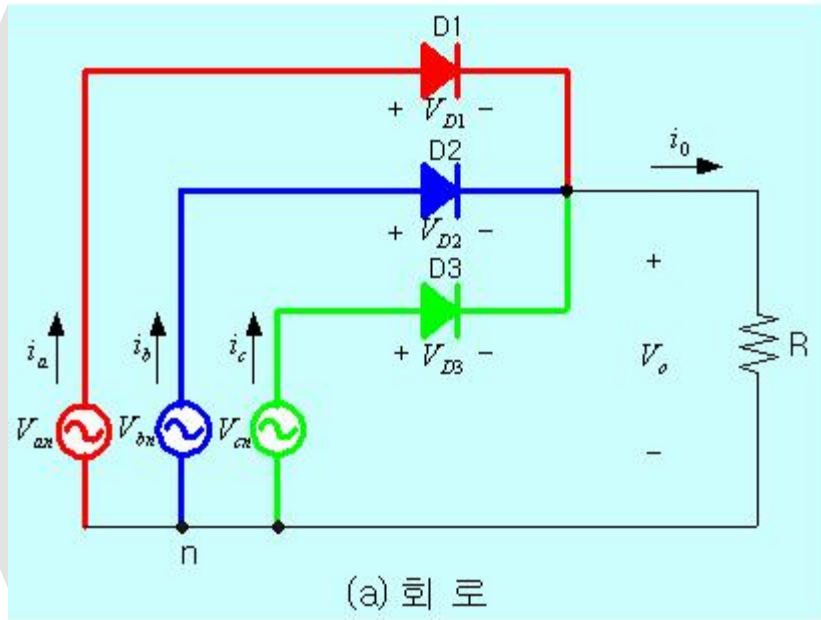




3상 반파 다이오드 정류기 (II)

$$\begin{aligned}
 \langle v_o \rangle &= \frac{3}{2\pi} \int_{\omega t_1}^{\omega t_2} v_{an} dt \\
 &= \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \sqrt{2}V \sin \omega t d(\omega t) \\
 &= \frac{3\sqrt{6}V}{2\pi}
 \end{aligned}$$

$$\langle i_o \rangle = \frac{\langle v_o \rangle}{R}$$


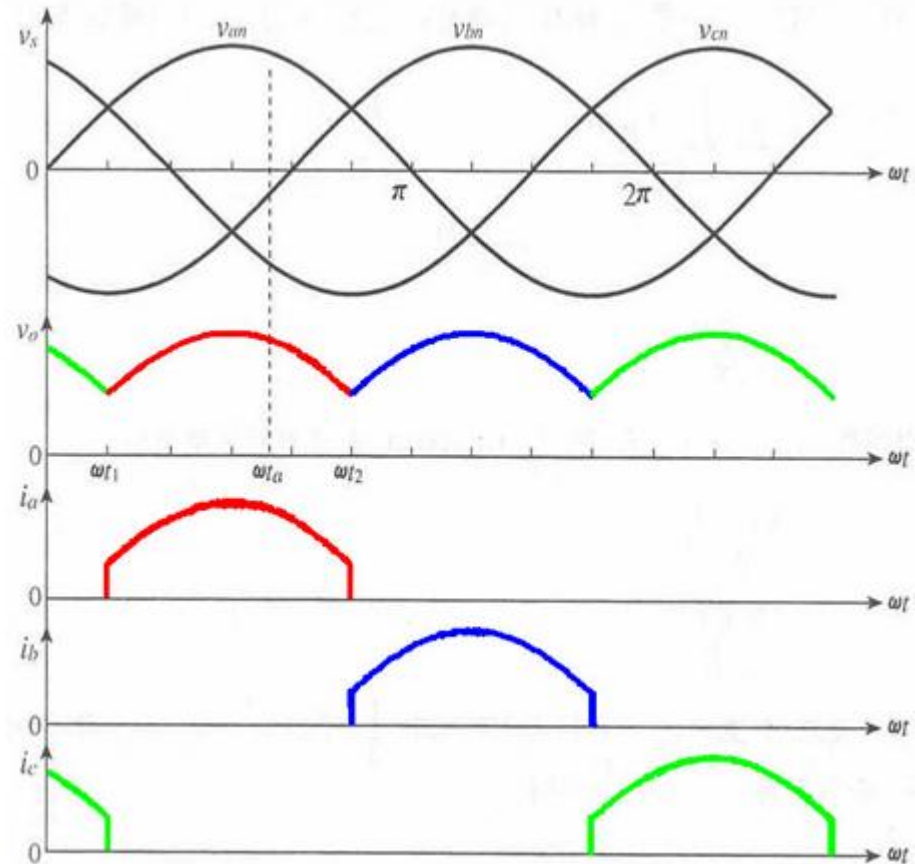
$$I_o = \sqrt{\frac{3}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \left(\frac{\sqrt{2}V \sin \omega t}{R} \right)^2 d(\omega t)}$$





3상 반파 다이오드 정류기 (III)







❖ with Resistive load

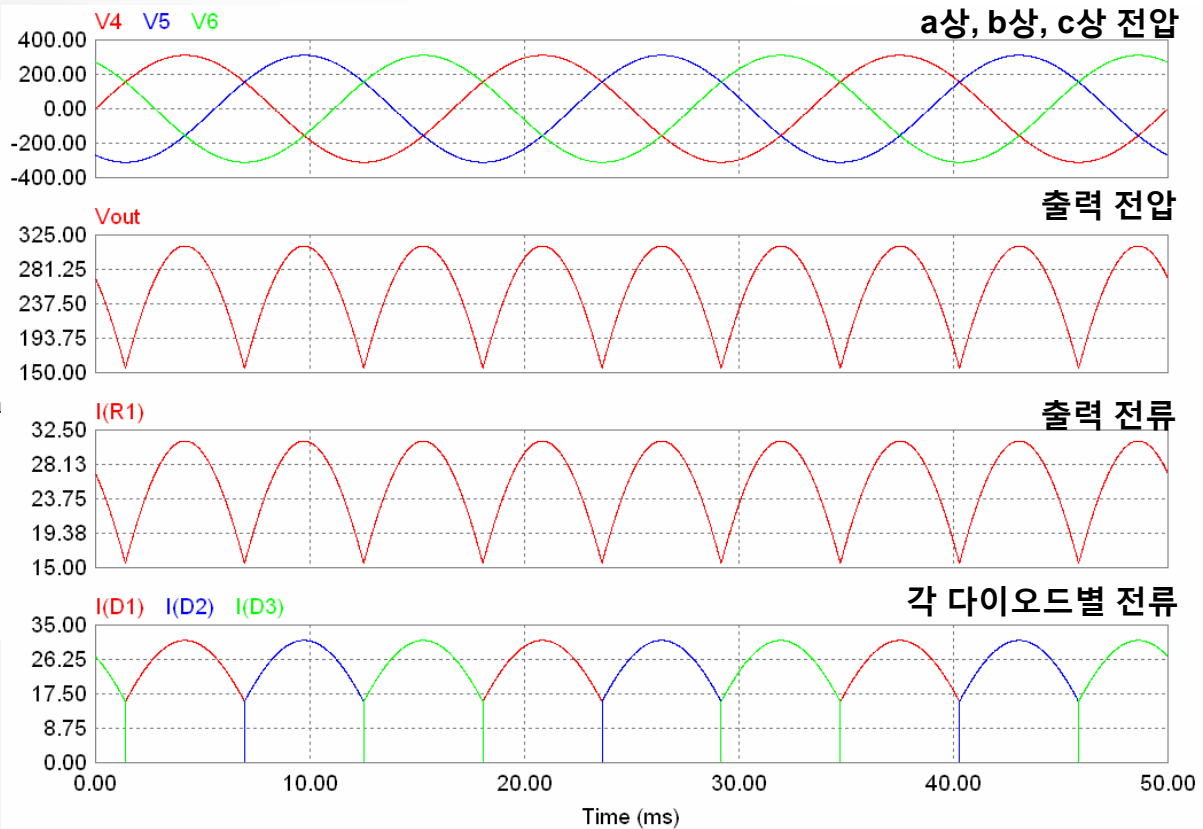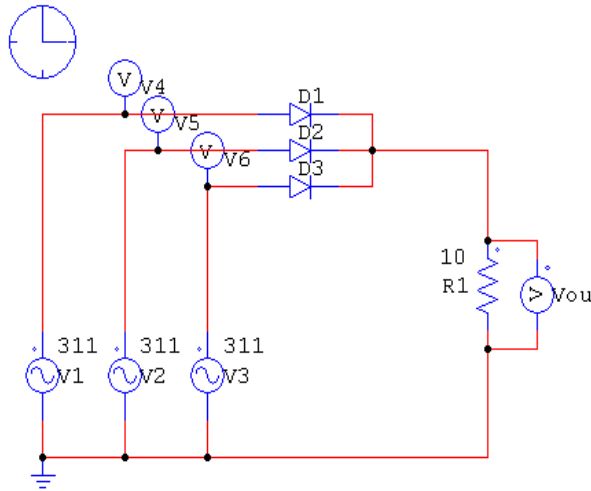



3상 전파 다이오드 정류기 (I)


❖ with Inductive load

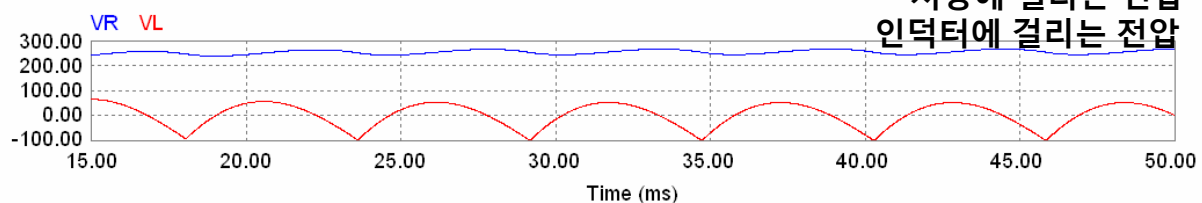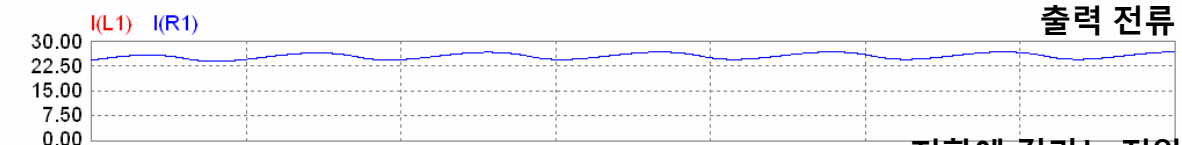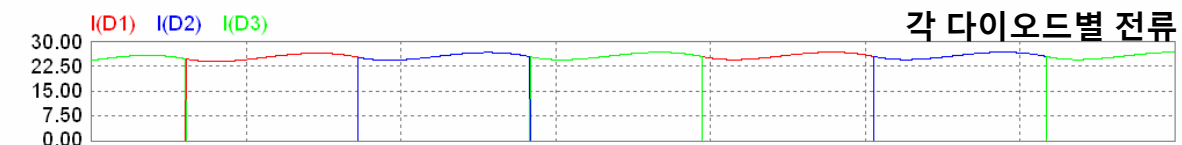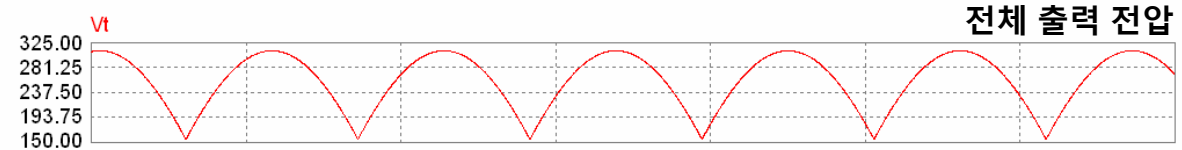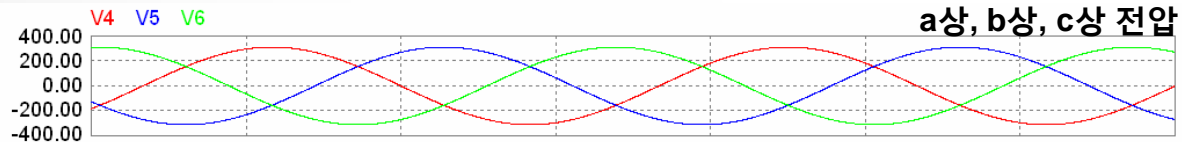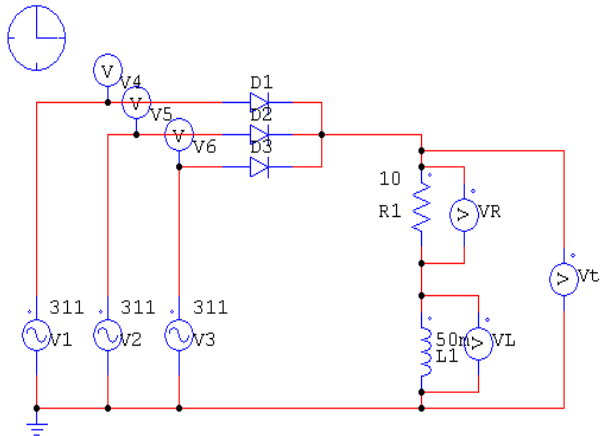




3상 전파 다이오드 정류기 (II)


❖ Circuit

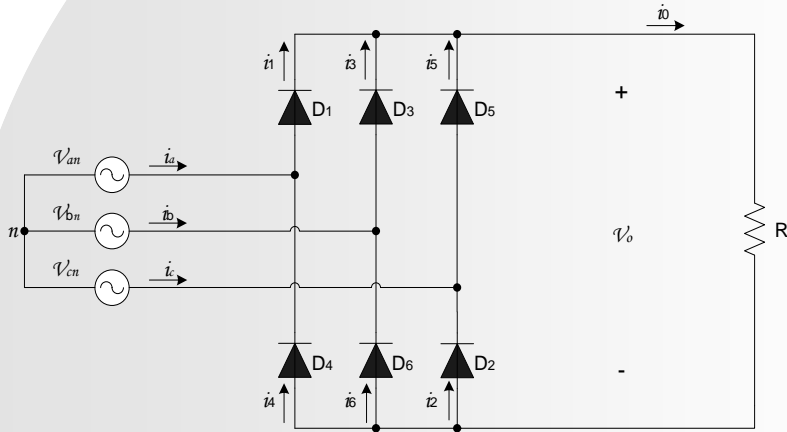

$$V_o = V_{Pn} - V_{Nn}$$

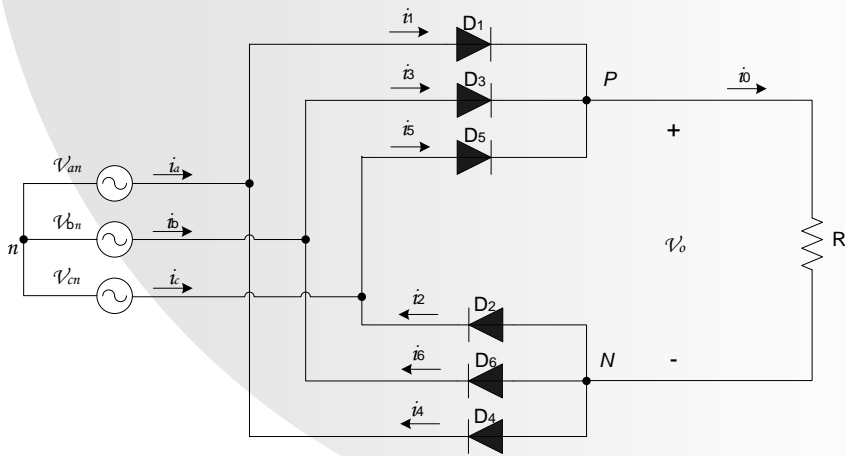

❖ Waveforms

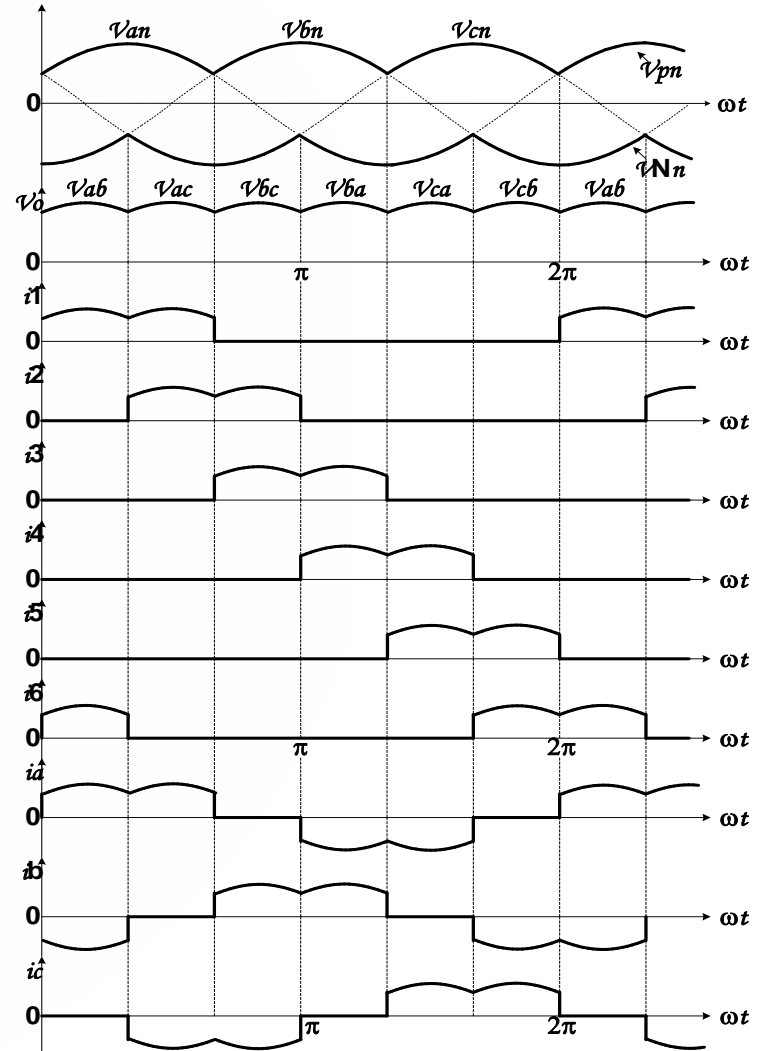




3상 전파 다이오드 정류기 (III)

❖ Analysis

- Diode D1 ON 조건 : $v_{ab} > 0$ & $v_{ac} > 0$ ($v_{ac} = -v_{ca}$)
- Diode D2 ON 조건 : $v_{ca} < 0$ & $v_{bc} < 0$
- Diode D3 ON 조건 : $v_{bc} > 0$ & $v_{ba} > 0$
- Diode D4 ON 조건 : $v_{ab} < 0$ & $v_{ac} < 0$
- Diode D5 ON 조건 : $v_{ca} > 0$ & $v_{cb} > 0$
- Diode D6 ON 조건 : $v_{ba} < 0$ & $v_{bc} < 0$
- Diode D1 ~ D6 까지 ON 조건 해석하면 → 최대값과 최소값을 갖는 구간의 다이오드 ON 됨
- 각 diode는 120도씩 ON
- D1 → D2 → D3 → D4 → D5 → D6 순으로 60도 마다 sequencelly turn-ON
- 60도 구간 모드별로 2개의 diode pair가 도통됨
 - D1, D3, D5 중 1ea + D4, D6, D2 중 1ea :

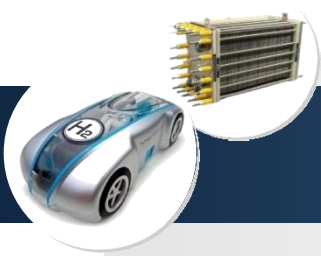

3상 전파 다이오드 정류기 (IV)

❖ Analysis

▪ 직류 출력전압 :

$$\begin{aligned}
 v_{dc} &= v_{d1} - v_{d2} \\
 &= v_{an} - v_{bn} = v_{ab} \\
 &= v_{an} - v_{cn} = v_{ac} \\
 &= v_{bn} - v_{cn} = v_{bc} \\
 &= v_{bn} - v_{an} = v_{ba} \\
 &= v_{cn} - v_{an} = v_{ca} \\
 &= v_{cn} - v_{bn} = v_{cb}
 \end{aligned}$$

▪ 입력전류 :

$$\begin{aligned}
 i_a &\rightarrow \text{pos} : D1 \\
 &\quad \text{neg} : D4 \\
 i_b &\rightarrow \text{pos} : D3 \\
 &\quad \text{neg} : D6 \\
 i_c &\rightarrow \text{pos} : D5 \\
 &\quad \text{neg} : D2
 \end{aligned}$$

- 각 다이오드 전류에 I_d 전류 흐름 (KCL)
- 스위치는 한 개씩 턴-온 되기 때문



3상 전파 다이오드 정류기 (V)

❖ Analysis


- 직류 출력전압 평균값 :

$$\begin{aligned}
 v_{dc,avg} &= \frac{1}{\pi/3} \int_0^{\pi/3} v_{ab} d\omega t \\
 &= \frac{3}{\pi} \int_0^{\pi/3} \sqrt{2}V_{L-L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right) d\omega t \\
 &= \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{L-L} \quad (V_{L-L} : \text{line-to-line voltage RMS}) \\
 &\approx 1.35V_{L-L}
 \end{aligned}$$

- 출력전압 고조파

$$v_{DC} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_L \left(1 + \frac{2}{35} \cos 6\omega t - \frac{2}{143} \cos 12\omega t + \dots \right)$$

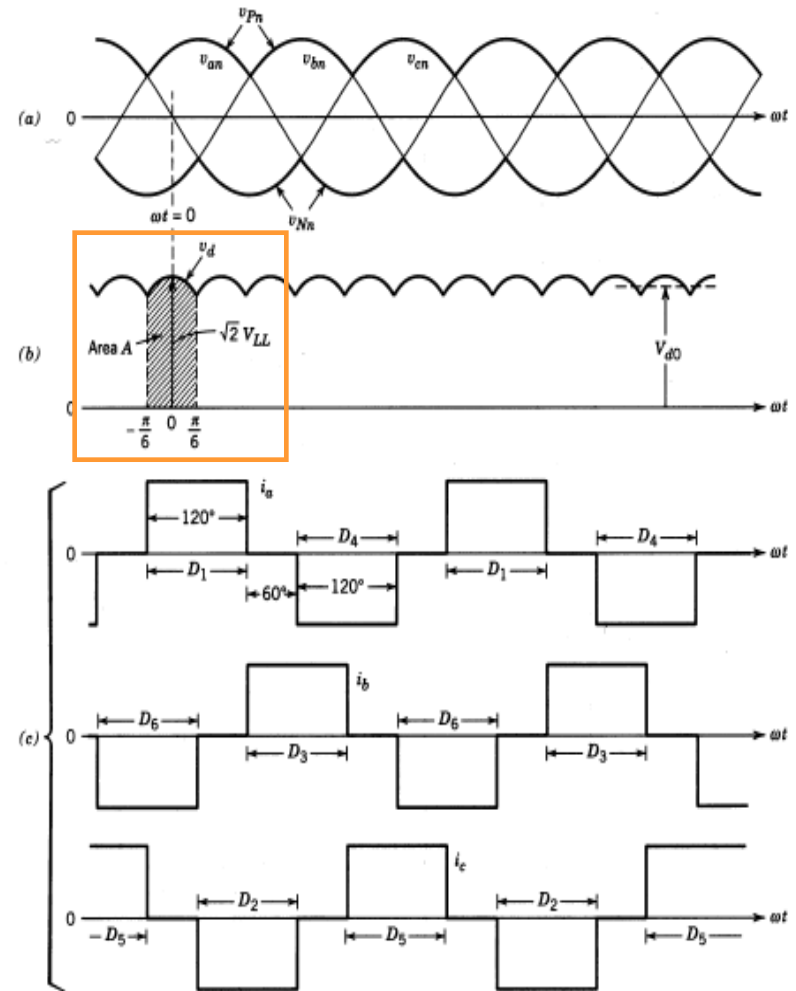- ✓ 단상 : 2n차 (even harmonics)
- ✓ 3상 : 6n차 harmonics






3상 전파 다이오드 정류기 (VI)


❖ Analysis


▪ 입력전류 고조파 :

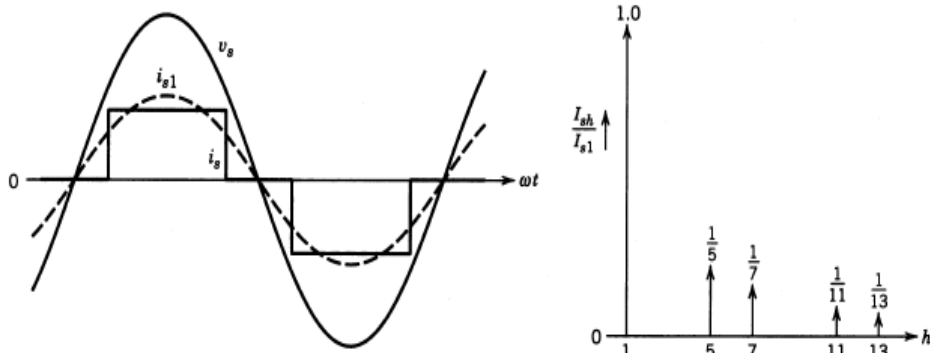

$$i_a = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_d \left[\sin \omega t - \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \frac{1}{7} \sin 7\omega t - \dots \right]$$

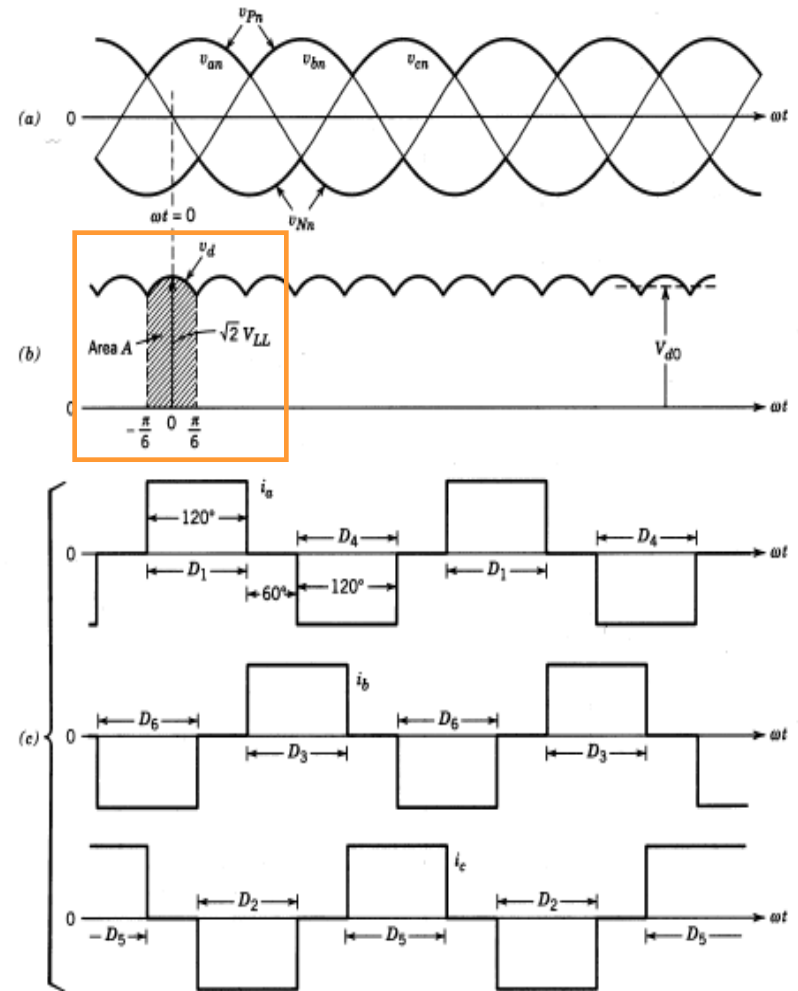- ✓ 단상 : odd harmonics
- ✓ 3상 : odd harmonics - 3배수 고조파
- ✓ 3상 다이오드 정류기가 3상 4선식 시스템에 연결된 경우 3배수 고조파 없음




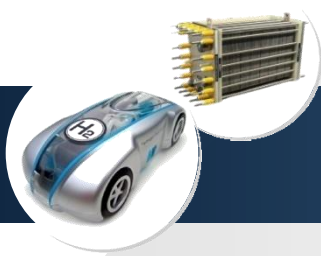


3상 전파 다이오드 정류기 (VII)


❖ Simulation

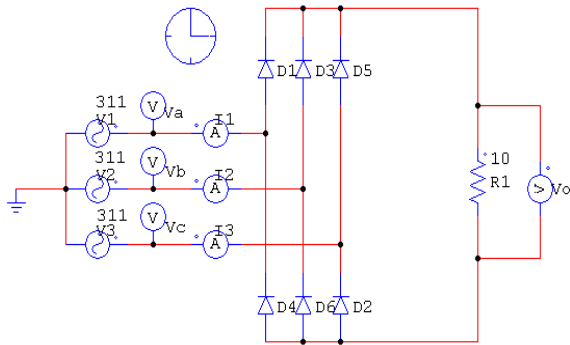- 리플주파수
 - 3배
- 리플크기
 - Capacitor가 없으므로 큰 리플




- R부하만 있을 때

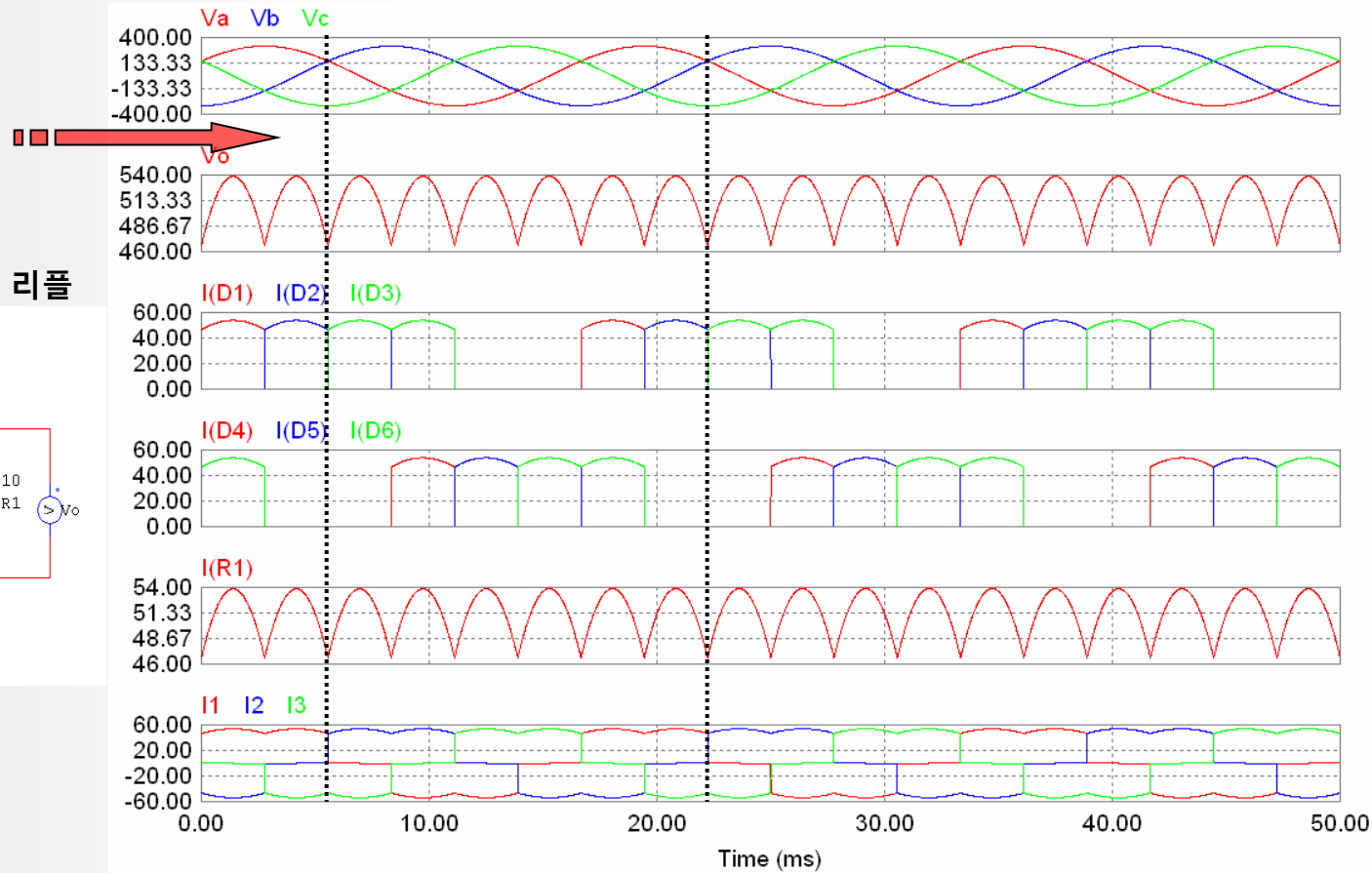

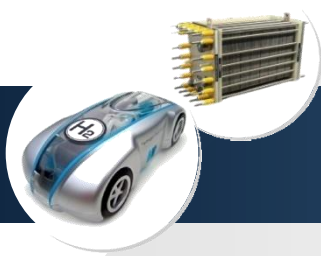

3상 전파 다이오드 정류기 (VIII)

❖ Simulation

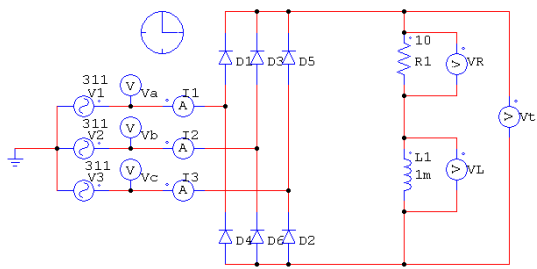

▪ R-L부하일 때

